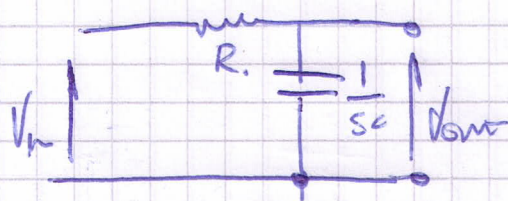


g 2) RC lowpass $f_0 = 16 \text{ KHz}$ N



$$\frac{V_{out}}{\frac{1}{sC}} = \frac{V_{in}}{\frac{1}{sC} + R}$$

$$\frac{V_{in}}{V_{out}} = \frac{\frac{1}{sC} + R}{\frac{1}{sC}}$$

$$A_V = \frac{\cancel{\frac{1}{sC}}}{\frac{1 + R s C}{sC}}$$

$$= \frac{1}{1 + R s C}$$

$$1 + R s C = 0$$

$$R s C = -1$$

$$s = \frac{-1}{RC}$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$2\pi f = \omega_0$$

$$\frac{1}{2\pi RC} = 16 \text{ KHz} \cdot N \rightarrow N = 4$$

$$RC = \frac{1}{2\pi \cdot 64 \text{ KHz}} \Rightarrow$$

$$R = 1 \text{ K}$$

$$C = 2.5 \text{ mF}$$

$$h(s) = \frac{1}{1 + R s C}$$

$$RC = \frac{1}{2\pi \cdot 64 \text{ KHz}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$